

Steuerungen für Funkpeiler

für

Mobilfuchsjagden

Basierend auf Mechanik von DJ4TA

Elektronik von DK5BD

Software von SWL Jan

Inhalt

1.	Umbau Peiler 3	2
1.1	Alte Steuerung von DJ4TA.....	2
1.2	Einsatz von Arduino Uno	2
1.3	Bau einer Shield Platine.....	3
1.4	Motorsteuerung	5
1.5	Winkelgeber	6
1.6	Step-Up Regler.....	6
1.7	Schutzschaltung (Peiler 3)	7
1.8	Montage der Steuerung von Peiler 3	9
2	Umbau Peiler 1	10
2.1	Montage der Steuerung von Peiler 1	10
3	Umbau Eimer Peiler.....	12
3.1	Elektronische Steuerung für den Eimer-Peiler	12
3.2	Motorsteuerung für den Eimer-Peiler.....	12
3.3	Erforderliches Material.....	12
3.4	Layout des Arduino Shields	13
3.5	Die Motorplatine	13
3.6	Winkelgeber	14
3.7	Endabschaltung	15
3.8	S-Meter-Verstärker	16
3.9	Aufbau der gesamten Steuerung für den Eimer-Peiler	17
3.10	Der gesamte Eimer-Peiler.....	18
4	Software für Peiler 1, 3 und Eimer-Peiler.....	19

1. Umbau Peiler 3

1.1 Alte Steuerung von DJ4TA

Die Peiler von DJ4TA werden von einem Notebook gesteuert. Sie enthalten:

- Motor
- Winkelgeber
- Stromversorgung

Die Steuerung erfolgt über eine RS232 Verbindung zum Notebook. Auf dem Notebook läuft das Programm „Hunter“ von Jan, das Motorsteuersignale zum Peiler schickt. Der Peiler erfaßt die richtungsabhängigen S-Meter-Werte und gibt diese als ASCII-String (Richtung/Stärke) über die RS232 Strecke an das Notebook zur Auswertung weiter.

Im Peiler sind zwei ATMEL Prozessoren, von denen einer die Winkelgebersignale in Gray-Code in ein für uns lesbares Format umwandelt und mit dem S-Meter-Signal verbindet. Der zweite steuert den Motor (rechts, links, schnell, langsam). Beide Prozessoren sind in Assembler programmiert und entsprechen einem 15 Jahre alten Technologiestand.

Eine funktionierende Technik sollte man nicht ändern sofern es keine Probleme gibt. Beim Peiler 3 versagte die Motorsteuerung und wir mußten eine Lösung finden. Der Verdacht fiel auf den ATMEL Prozessor.

Ein neuer Prozessor muß aber erst programmiert werden. Da es aber heute eine modernere Technik gibt, die leistungsfähiger ist und sich über eine Hochsprache programmieren läßt, haben wir uns entschlossen, die Steuerung im Peiler komplett zu erneuern.

1.2 Einsatz von Arduino Uno


Infrage dafür kam ein Arduino UNO, der so leistungsfähig ist, daß er beide Prozessoren ersetzen kann und darüber hinaus in einem einfachen C zu programmieren ist.

Die Verbindung zum Notebook erfolgt nun über eine USB Schnittstelle und wird sowohl für die Programmierung als auch für den Betrieb genutzt.

Der Arduino UNO verfügt über zwei Sockelleisten, die huckepack sogenannte Shield-Platinen aufnehmen können. Die Stromversorgung erfolgt über die USB-Schnittstelle. Eine externe Versorgung ist natürlich auch möglich.




1.3 Bau einer Shield Platine

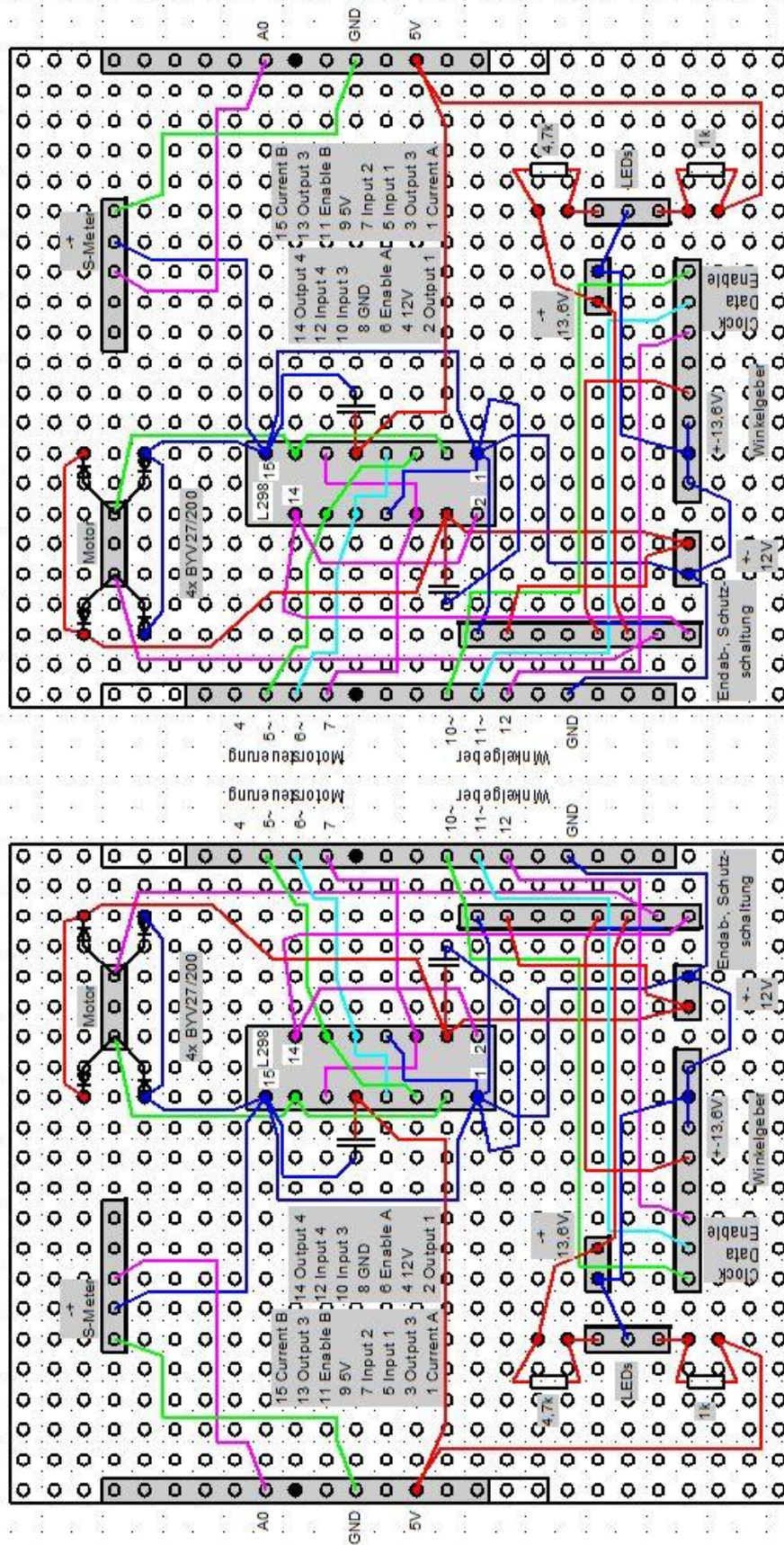

Arduino UNO Shield für Peiler 3

Diese Leiterplatte wurde mit identischen Anschlüssen für Peiler 1 gefertigt und im Peiler 3 gestestet

 Nun müssen die Hardwarekomponenten mit dem Arduino verbunden werden. Dazu wurde eine kleine Loch-rasterplatine zugeschnitten und mit passenden Steckerleisten verbunden.




Es sind nur sehr wenige Bauteile erforderlich:

- Motorsteuer-IC L298N
- 4 Dioden (z. B. BYV27/200)
- 2 Kondensatoren 0,1µF
- 6 Steckerleisten für
 - 12V
 - 13,6V
 - Motor
 - Winkelgeber
 - S-Meter
 - Endabschaltung/
Überspannungs-
Schutz

Darüber hinaus sind auf der Rückseite die Stecker-leisten zum Arduino und natürlich die Verdrahtung.

 Da der Motor ca. 2A zieht, werden die beiden Steuer-brücken des ICs parallel geschaltet.





Die S-Meter-Werte gehen direkt auf den Analog-Digital-Wandler-Eingang des Arduino. Die Spannung muß entsprechend verstärkt werden, damit der gesamte AD-Wandler-Bereich ausgenutzt werden kann.

(0-5V in 1024 Stufen)

 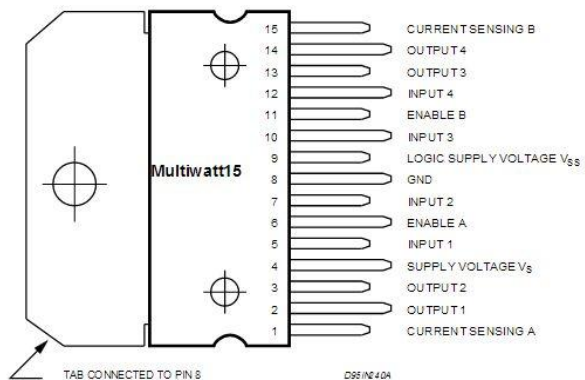1.4 Motorsteuerung

L298N Anschlußbelegung. Beide Steuerbrücken werden parallel geschaltet.

Prinzip der Motorsteuerung mit L298 (Vorwärts, rückwärts, Stop):




Inputs		Function
$V_{en} = H$	$C = H ; D = L$	Forward
	$C = L ; D = H$	Reverse
	$C = D$	Fast Motor Stop
$V_{en} = L$	$C = X ; D = X$	Free Running Motor Stop

L = Low H = High X = Don't care

Die Verdrahtung ist relativ einfach.

 
Hier die Parallelschaltung der beiden Brücken



1.5 Winkelgeber

Der Stegmann Winkelgeber arbeitet nur zuverlässig, sofern die Betriebsspannung $>13V$ ist. Das ist bei Batteriebetrieb nicht sicher gegeben. In der Vergangenheit habe ich Notebook Netzteile so abgeändert, dass die normalerweise niedrigste Ausgangsspannung von 15V um 1,4V durch Änderung eines Widerstandes reduziert habe.

1.6 Step-Up Regler

 

Bei Amazon gibt es einen Step-up Regler für nur €7,-, bei dem praktisch eine beliebige Ausgangsspannung einstellbar ist

Ich versorge nun mit der transformierten Ausgangsspannung von 13,6V nur den Winkelgeber und nutze so die hohe Leistung nicht aus. Somit werden die Kühlkörper nicht einmal warm.

(Spannung 10-32V Eingang, 12-35V Ausgang, Boost Converter DC-DC Step-Up Adjustable Power)


Bisher habe ich keinerlei Beeinträchtigung durch Oberwellen des Schaltreglers feststellen können. Mal sehen, ob das so bleibt.

1.7 Schutzschaltung (Peiler 3)


Nachdem nun alles funktionierte, wollte ich doch eine Schutzschaltung vorsehen, die folgendes sicherstellt:

1. Eine Endabschaltung der Motoren, damit bei Störung im Rechner oder in der Verbindung zum Peiler verhindert wird, dass die Antenne sich unendlich dreht und damit die Kabel abreißt.
2. Der teure Winkelgeber darf keine Überspannung erhalten. Da ich noch keine Erfahrung mit dem chinesischen Wandler habe, habe ich eine Schutzschaltung vorgesehen.

Layout auf der Lochrasterplatine:

 


Schaltung:

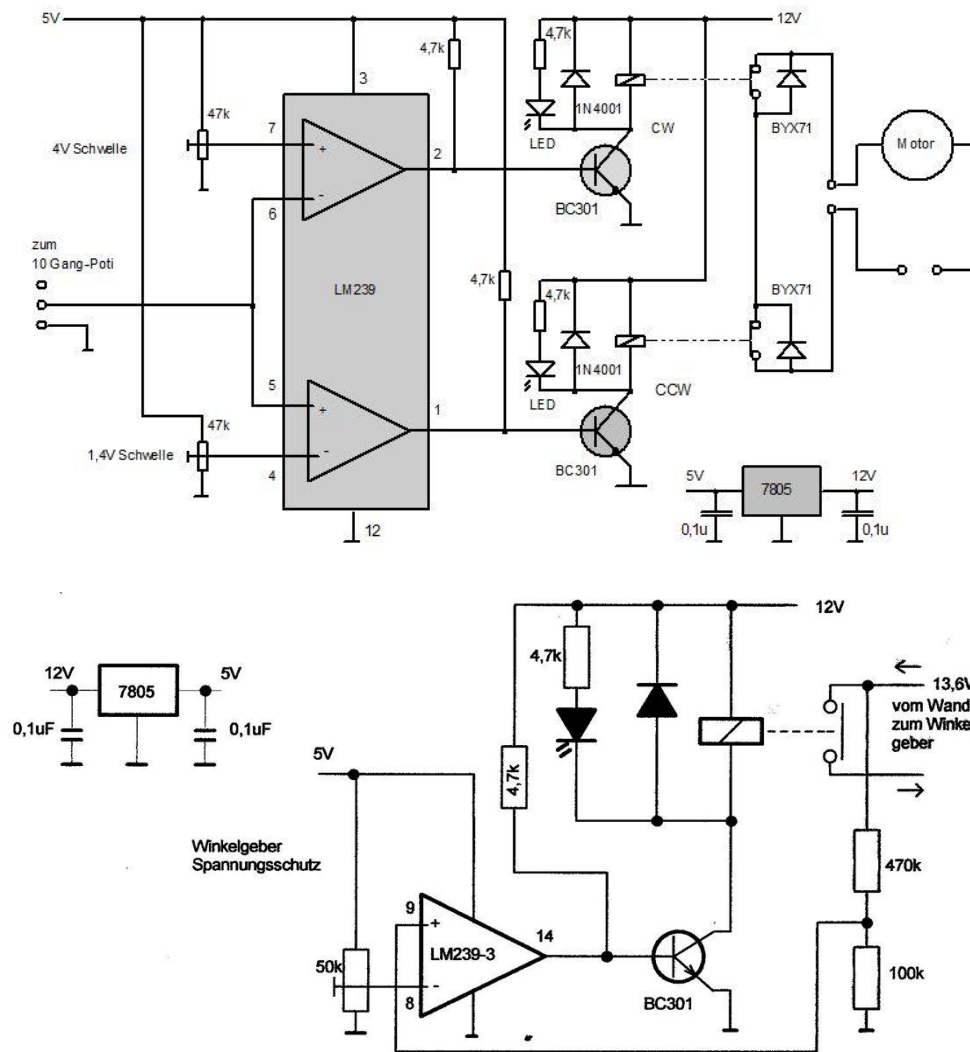

The LM239 operates solely as a voltage comparator, comparing the differential voltage between the positive and negative pins and outputting a logic low or high impedance (logic high with pullup) based on the input differential polarity.

Die Dioden über den Relaiskontakten stellen sicher, daß nach erfolgter Notendabschaltung die Antenne mit entgegengesetzter Polung der Motorspannung wieder in die gewünschte Position fahren kann.

 Der LM239 verfügt über 4 Komparatoren, von denen nur 2 für die Endabschaltung benutzt werden. Somit konnte ich mit dem dritten die auf 13,6V transformierte Betriebsspannung für den Winkelgeber überwachen und gegebenenfalls abschalten.






1.8 Montage der Steuerung von Peiler 3

Die gesamte Elektronik des Peilers ist jetzt auf der Bodenplatte montiert.

Auf der Bodenplatte sind folgende Bausteine vorhanden:

   1. Arduino UNO mit der Motorsteuerung huckepack
2. Endab- und Schutzschaltung
3. Step-up Wandler für 13,6V






2 Umbau Peiler 1

2.1 Montage der Steuerung von Peiler 1

Beim Peiler 1 sind 3 Platinen auf der Bodenplatte montiert:

  
1. Arduino Prozessor mit dem Huckepack-Shield. Das letztere ist identisch zum Peiler 3 Shield mit dem gleichen Softwarestand und lässt sich eins zu eins austauschen. Der Stecker für die Schutzschaltung wurde mit zwei Brücken versehen, da im Peiler 1 eine mechanische Schutzschaltung existiert, die zuverlässig arbeitet.
2. Die Platine für die Winkelgeber-Schnittstellenanpassung
3. Der Spannungswandler wie im Peiler 3, diesmal bis jetzt ohne Spannungsüberwachung.



 

Für den Peiler 1 hatte ich eine mechanische Endlagenabschaltung konstruiert, die bisher sehr zuverlässig gearbeitet hat.

 Auf einer Spindel wird eine Mutter rauf und runter bewegt, die die Mikroschalter aktiviert.



3 Umbau Eimer Peiler



Dirks orange farbender „Eimer“- Peiler wurde nur zum Suchen der Füchse benutzt. Genaue Peilungen konnten nicht gemacht werden, da die Winkelanzeige mit nur 10 LEDs sehr grob war.



Der Peilermotor wurde nur mit einem Schalter nach rechts oder links gesteuert. Insgesamt konnte die Antenne auch nur 360° drehen. Die Drehgeschwindigkeit war über eine PWM Platine reduziert, damit eine manuelle Steuerung möglich wurde.

Dirk hatte den Peiler Fritz vermacht, der noch über keine elektrisch getriebene Antenne verfügte. Auch für Fritz waren die Peilungen mit dem Eimer-Peiler zu ungenau und zu umständlich.

3.1 Elektronische Steuerung für den Eimer-Peiler

Auf Grund der Erfahrungen bei den Umstellungen von Peiler 3 und 1 auf Arduino haben wir darüber nachgedacht, auch den Eimer-Peiler auf diese Technik umzubauen. Uns war klar, daß auf Grund des schwachen Mastrohres keine große Antenne bewegt werden kann und der Peiler dann nach wie vor zum Aufsuchen der Füchse verwendet werden kann. Eine HB9CV oder ähnlich kleine Antenne kann er tragen.


3.2 Motorsteuerung für den Eimer-Peiler

Der Umbau des Eimer-Peilers hat den großen Vorteil, daß der Peiler durch Jans Hunterprogramm gesteuert werden kann. Somit werden die Peildaten gelistet, berechnet und graphisch auf der Karte im Computer-Display dargestellt. Die PWM Platine konnte entfallen.


3.3 Erforderliches Material

1. Arduino Uno
2. Motorsteuerplatine
3. Shieldplatine
4. Elektronische Endabschaltung
5. S-Meter Verstärker

3.4 Layout des Arduino Shields

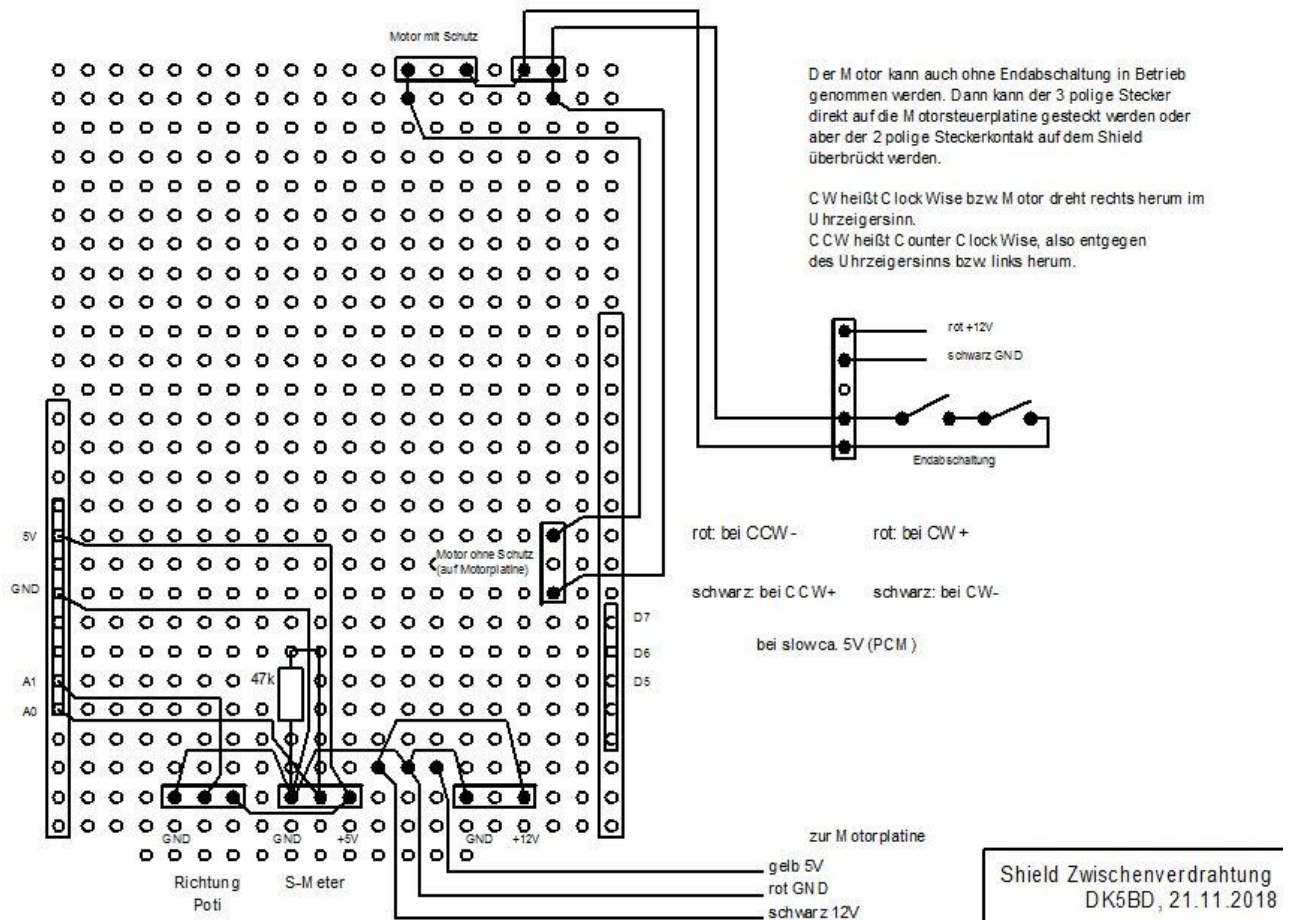


3.5 Die Motorplatine

 


Das Shield wird auf den Arduino gesteckt und trägt die fertige Motorplatine, die so komplett für 7€ im Internet bestellt werden kann. Auch Reichelt hat diese Platine im Angebot.

 Hier habe ich die beiden Motorbrücken wieder parallel geschaltet, damit auch hohe Ströme verarbeitet werden können.



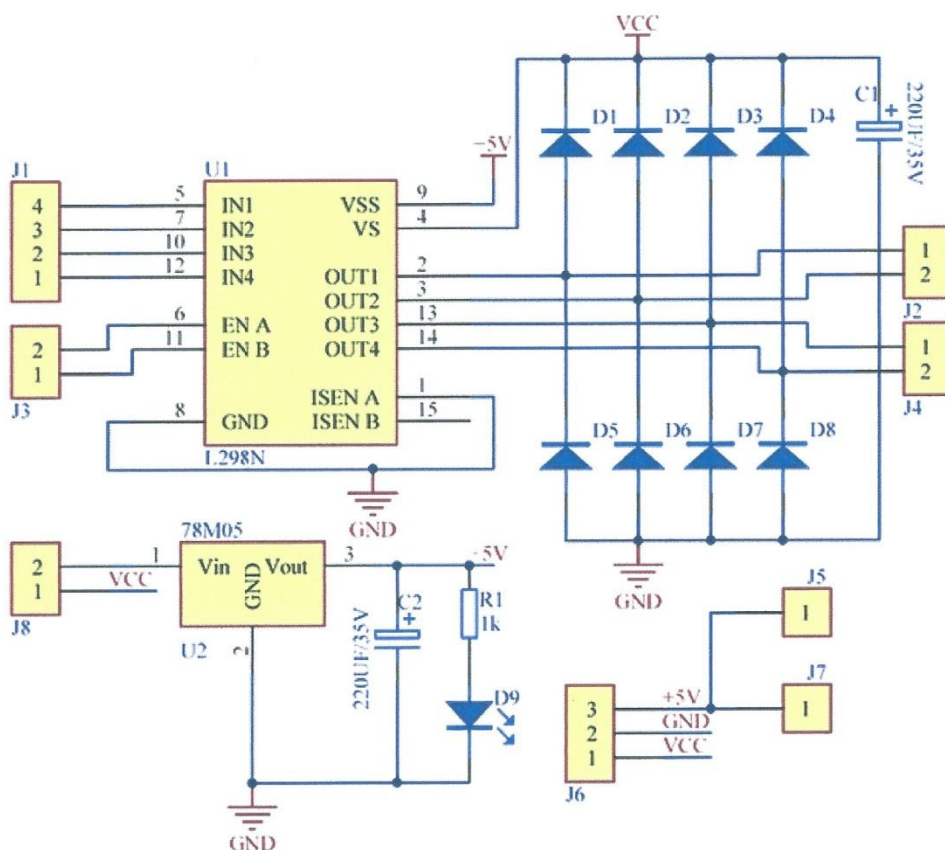Die Schraubklemmen habe ich durch Stecker ersetzt. Die Parallelschaltung der Ausgänge erfolgte auf der Lötseite. Auch die Logic-Inputs wurden parallel geschaltet durch Brücken auf dem Stecker.






3.6 Winkelgeber

Als Winkelgeber dient jetzt ein 10 Gang Poti, das über einen AD-Wandlereingang des Arduinos abgefragt wird. Auch die Endabschaltung basiert auf der Spannung vom Poti und ist somit total unabhängig von den Prozessoren. Die Schwellspannungen (Abschaltpunkte) werden über die Trimpoties eingestellt.

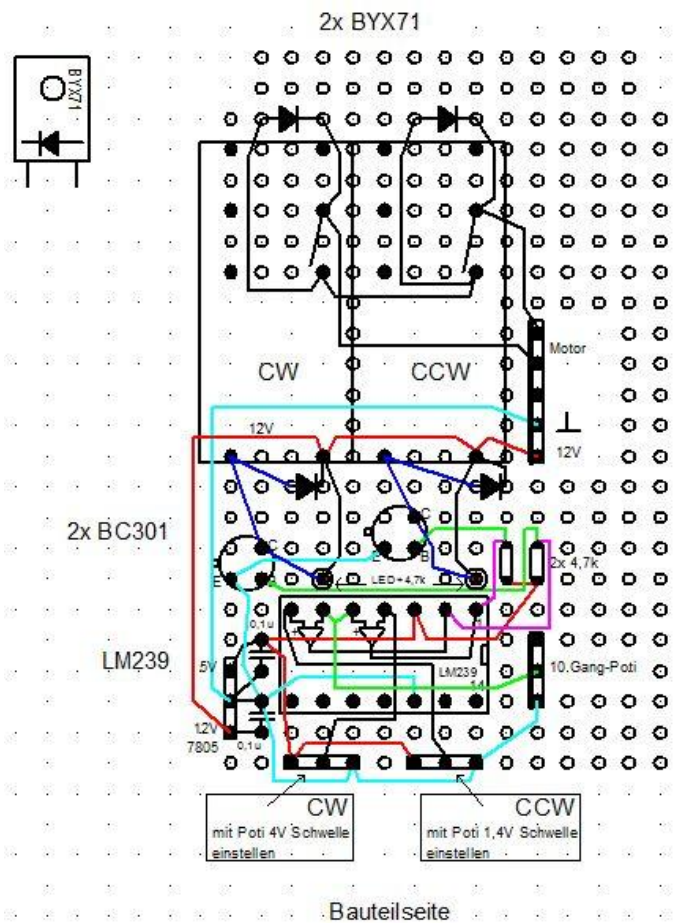  3.7 Endabschaltung


Die Endabschaltung ist praktisch eine Kopie der Endabschaltung von Peiler 3.



3.8 S-Meter-Verstärker



Die verwendeten Empfänger verfügen zum Teil über einen Ausgang, an dem ein externes S-Meter angeschlossen werden kann. Dieser Ausgang liefert eine Feldstärke-entsprechende Ausgangsspannung um ein Drehspulmeßwerk ansteuern zu können. Da die Spannung zu gering ist um sie mit einem A/D-Wandler des Arduino auswerten zu können, ist ein S-Meter-Verstärker erforderlich.

S-Meter-Verstärker für Funkpeiler

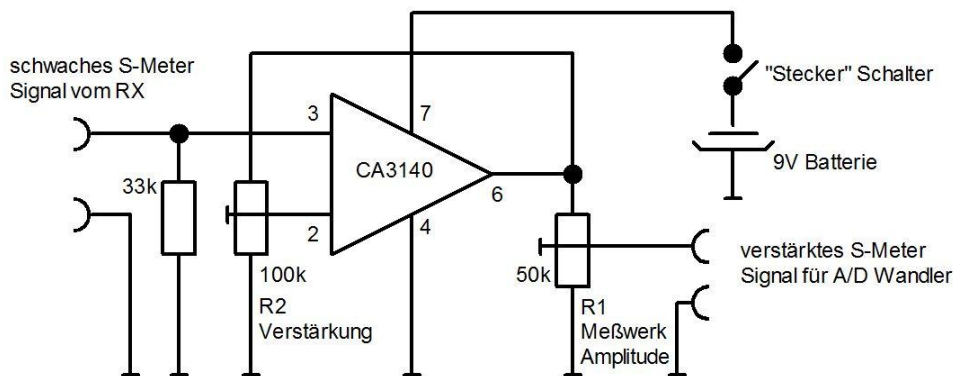



R1 Ausgangsspannung R2 Verstärkung

  Die Schaltung habe ich auf eine kleine Lochrasterplatine gebracht und in ein Plastikgehäuse zusammen mit der 9V Blockbatterie montiert.




Die Eingangsbuchse ist ein Cinch (RSA) Typ. Die Buchse des Ausgangs ist eine XLR Norm und die ist auf Grund der Robustheit bei allen unseren Peilern eingesetzt.

  3.9 Aufbau der gesamten Steuerung für den Eimer-Peiler



3.10 Der gesamte Eimer-Peiler

 

Die Elektronik ist auf der Bodenplatte befestigt und mit dem Motor, dem 10 Gang Poti und der 12V Stromversorgung verbunden.

Der Arduino Rechner ist mit einem Standard USB-Kabel verbunden und wird darüber auch spannungsversorgt.



Das 10 Gang Poti liefert eine Gleichspannung, die der Richtung entspricht. Zum Zwecke der Eichung habe ich eine Kompassrose montiert, die nach Zusammenbau des Peilers nicht mehr benötigt wird.

4 Software für Peiler 1, 3 und Eimer-Peiler

```
const int directionFinderModel = 0; // 0 for DJ4TA, 1 for Eimer

const int pinMotorEnable      = 7;
const int pinMotorClockwise   = 5;
const int pinMotorCounterClockwise = 6;

const int pinSignalStrength   = A0;

const int pinDirectionEnable  = 12;
const int pinDirectionClock   = 10; // (has to be between 8 and 13 because it uses direct access to PINB and PORTB - see https://is.gd/Kf85yW)
const int pinDirectionData    = 11; // (has to be between 8 and 13)

const int pinDirectionPoti    = A1;

const byte charFastLeft      = 60; // <
const byte charSlowLeft     = 123; // {
const byte charStepLeft     = 91; // [
const byte charStop         = 124; // |
const byte charStepRight    = 93; // ]
const byte charSlowRight    = 125; // }
const byte charFastRight    = 62; // >

const int millisecondsForMotorStep = 40;
const int slowSpeedPWMdutyCycle = 100;
const int fastSpeedPWMdutyCycle = directionFinderModel == 1 ? 200 : 255;
const int bitsInGrayCode      = 22;

int directionClockToLow = (1 << (pinDirectionClock-8)) ^ B11111111;
int directionClockToHigh = 1 << (pinDirectionClock-8);
int isDirectionDataHigh = 1 << (pinDirectionData -8);

unsigned long stopMotorAtMillis;
int signalStrength;
int directionPoti;
bool currentDirection[bitsInGrayCode];

void setup() {
  Serial.begin(57600);

  pinMode(pinMotorEnable, OUTPUT);
  pinMode(pinMotorClockwise, OUTPUT);
  pinMode(pinMotorCounterClockwise, OUTPUT);
```

```

pinMode(pinDirectionEnable, OUTPUT);
pinMode(pinDirectionClock, OUTPUT);

digitalWrite(pinDirectionEnable, LOW);
}

void loop() {
  motorControl();
  readSignalStrength();
  if(directionFinderModel == 1)
    readDirectionPoti();
  else
    readDirection();
  sendDatagram();
}

void motorControl() {
  bool stopMotorCommandReceived = 0;
  if(Serial.available() > 0) {
    int inByte = Serial.read();
    if(inByte == charFastLeft || inByte == charStepLeft || inByte == charSlowLeft) {
      digitalWrite(pinMotorClockwise, LOW);
      analogWrite(pinMotorCounterClockwise, inByte == charFastLeft ? fastSpeedPWMdutyCycle :
slowSpeedPWMdutyCycle);
      digitalWrite(pinMotorEnable, HIGH);
    }
    if(inByte == charFastRight || inByte == charStepRight || inByte == charSlowRight) {
      analogWrite(pinMotorClockwise, inByte == charFastRight ? fastSpeedPWMdutyCycle :
slowSpeedPWMdutyCycle);
      digitalWrite(pinMotorCounterClockwise, LOW);
      digitalWrite(pinMotorEnable, HIGH);
    }
    if(inByte == charStop)
      stopMotorCommandReceived = 1;
    if(inByte == charStepLeft || inByte == charStepRight) {
      stopMotorAtMillis = millis() + millisecondsForMotorStep;
    }
  }
  if(stopMotorCommandReceived || stopMotorAtMillis > 0 && stopMotorAtMillis < millis()) {
    digitalWrite(pinMotorClockwise, LOW);
    digitalWrite(pinMotorCounterClockwise, LOW);
    digitalWrite(pinMotorEnable, LOW);
    stopMotorAtMillis = 0;
  }
}

void readSignalStrength() {
  signalStrength = analogRead(pinSignalStrength);
}

void readDirectionPoti() {
  directionPoti = analogRead(pinDirectionPoti);
}

```

```

}

void readDirection() {
  /* inspired by http://forum.arduino.cc/index.php?topic=47045.msg339531#msg339531 (2016-10-05) */
  while(!digitalRead(pinDirectionData))
    delayMicroseconds(1);
  for(int i=0; i<bitsInGrayCode; ++i) {
    PORTB &= directionClockToLow;
    currentDirection[i]= PINB & isDirectionDataHigh ? 1 : 0;
    PORTB |= directionClockToHigh;
  }
}

void sendDataGram() {
  if(directionFinderModel == 1) {
    Serial.print(directionPotI);
  } else {
    for(int i=0; i<bitsInGrayCode; ++i)
      Serial.print(currentDirection[i]);
  }
  Serial.print(";");
  Serial.println(signalStrength);
}

```