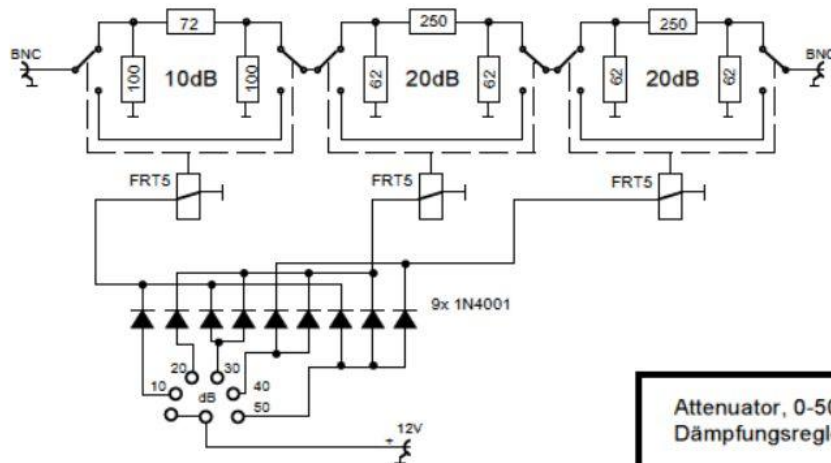


Attenuator von Funkamateureur

Attenuator, 0-50dB, auf Basis BX-093 von Funkamateureur
mit Änderungen und Ergänzungen

- BNC Buchsen um 90° gedreht, damit die Koaxkabel von hinten angeschlossen werden können
- Umschaltung über Drehschalter, Dioden und Relais



Attenuator, 0-50dB
Dämpfungsregler, 25.01.2020

gez. DK5BD



Im Original wurden beim Funkamateureur BX-093 die einzelnen Dämpfungsstufen über 6 Reiter eingestellt.

Das ist für Fuchsjagden weniger gut geeignet. Somit habe ich den Regler in ein Gehäuse gebaut und über einen Drehschalter schaltbar gemacht.

